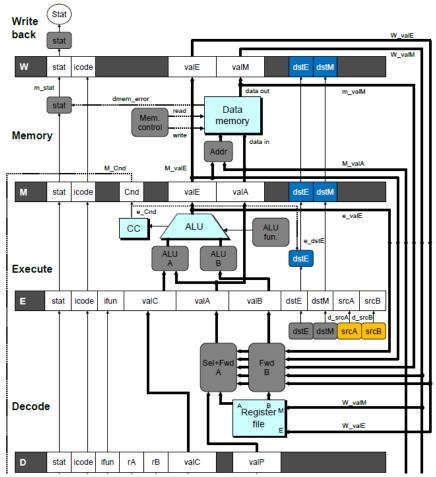


第四题(15分)

这是一款 Y86-32 流水线处理器的结构图 (局部),请以此为基础,依次回答下列问题。



1、该处理器设计采用了前递(forwarding)技术,一定程度上解决了数据相关的问题,在上图中体现在 Sel+FwdA 和 FwdB 部件上。前者输出的信号会存到流水线寄存器 E 的 valA 域(即 E_valA 信号),请补全该信号的 HCL 语言描述。

int E valA = [

D_icode in { ICALL, IJXX } :_____ ; # \oplus

d_srcA == e_dstE :_____ ;# ②

 $d \operatorname{srcA} == M \operatorname{dstM} : ; \# \mathfrak{J}$

d_srcA == M_dstE : M_valE													
d_srcA == W_dstM : W_valM													
段如下表所示。													
址:demol.ys			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
0x000: irmovl \$128, %edx		7	D D	E	M	W	0	•	0	3	10	11	1
0x006: irmov1 \$3, %ecx			F	D	E	M	W						-
0x00c: rmmov1 %ecx, 0(%edx)			1.	F	D	Е	M	W					-
0x012: irmov1 \$10, %ebx				1.	F	D	Е	M	W				
0x018: mrmov1 0(%edx), %eax					Г	F	D	Е	M	W			
0x01e: addl %ebx, %eax						Г	F	D	Е	M	W		
0x020: halt							Г	Б F	D D	Е	M	W	-
								1	Ъ	Ь	141	"	
E_icode in {IMF 4、当新增的电路 在尽可能少影响	各检测出这个情况 向性能的前提下	<u></u> l后,	应	对各	<u></u> 流水	线寄							
normal/bubble/stall 三种。 F D				E		М				Ш			
Г	Д		Е			IVI				W			
5、如果遇到下面 还需要新增检测。 行不同的设置, 选的设置包括 no demo2. ys 0x018: rmmov1 9 0x01e: irmov1 9 0x024: pop1 %es 0x026: ret	电路。当新增的以便在尽可能少数 rmal/bubble/st %ecx, 0(%edx) \$10, %ebx	电路 影响	检测 性	削出送 能的前	个性	青况后	言,应	对名	子流 力	K线\angle	存器	进	
F	D			Е		М				W			